Maestro-Zapper
K.I.S.S. Zapper
Spécifications

Maestro-Zapper
Concepteur et fabricant d'appareils électroniques destinés au mieux-être
maestro-zapper.com
info@maestro-zapper.com

Notices importantes

«L'électricité peut maintenant être utilisée pour tuer bactéries, virus et parasites en quelques minutes, et non après des jours ou semaines, tel que requis par les antibiotiques. Si vous avez souffert d'une infection chronique, ou si vous avez le cancer ou le SIDA, apprenez à fabriquer cet appareil électronique qui arrêtera immédiatement ces souffrances. C'est sécuritaire, sans effets secondaires et n'interfère avec aucun traitement en cours ».

D'après : The Cure For All Diseases, Dr H. R. Clark

Si, acculé par le désespoir, vous vous attendez à un miracle, ce produit n'est pas pour vous.
Les miracles, nous croyons en eux, mais ce n'est pas notre rayon : nous n'en vendons pas.

Exonération de responsabilité

Les principes exposés ici le sont à titre d'hypothèses et de théories n'ayant aucun fondement médical ou scientifique reconnu officiellement.

Santé Canada (Canada) et la Food and Drugs Administration (USA) n'ont pas effectué de recherche officielle sur la technologie décrite ou sur les appareils dont il est question dans ce manuel. Ils ne peuvent donc émettre une quelconque garantie quant à leur efficacité ou leur sécurité.

Cette technologie et ces appareils ne sont pas exposés ou vendus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Si la maladie est en cause, S.V.P., consulter un expert dûment licencié dans ce domaine :
Votre médecin (M.D.) traitant.

Table des matières

1.0 INTRODUCTION : _____ 3
1.1 Matériel reçu … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
1.1 Description générale … … … … … … … … … … … … … 4
1.3 Essai du matériel reçu … … … … … … … … … … … … … 5
1.4 Quelques notes sur les électrodes … … … … … … … 6
1.4 Avant de passer aux actes … … … … … … … … … … 6

2.0 GUIDE TECHNIQUE : _____ 7
2.1 Fréquences … … … … … … … … … … … … … … … … … 7
2.2 Séquences … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7
2.3 Un zapper à 12V?! ……. 7
2.4 Guide de dépannage … … … … … … … … … … … … … … 8

3.0 INFORMATIONS : _____ 9
3.1 Références utiles … … … … … … … … … … … … … … … 9
3.2 Références techniques du KISS … … … … … … … … 10
3.3 Autres produits de Maestro-Zapper … … … … … … 11
3.4 Garanties et procédure de retour … … … … … … … 12

LE MONDE IRAIT BEAUCOUP MIEUX, SI LES HUMAINS L'AVAIENT BIEN LU
NE FAITES PAS LA MÊME ERREUR AVEC VOTRE ZAPPER ….
LISEZ-LE, LE MAUDIT MANUEL !

1.0 INTRODUCTION

La générosité et l'ouverture d'esprit de la Dre Hulda R. Clark ont rendu le présent travail possible Ses écrits ont été une inspiration constante et nous la citons à plusieurs reprises. Voici sa citation de droits d'auteur : ***"The cure For All Diseases" :***

© Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark,
All rights reserved.
Permission is hereby granted to make copies document for non-commercial purposes provided the original copyright notice is included.

———🐟———

Avant tout, merci de nous faire confiance pour l'achat et l'essai de cet appareil, qui, nous le souhaitons sincèrement, vous sera utile et vous conduira, à sa façon, vers une plus grande autonomie de votre bien-être…

1.1 Matériel reçu : Montré ici : L'ensemble KISS2Fr

1. **Ce manuel Man_F_KISS**
2. **Deux poignées HH3**
(cylindres en cuivre – KISS2Fr seulement)
3. **Un** (1) **KISS Zapper**

Deux versions possibles
= **KISS2k5** (Fréquence de sortie : 2.5kHz)
= **KISS2Fr** (2 fréquences de sortie : 32kHz et 2.5kHz)

Note : Pour garder les coûts d'achat au minimum, le **KISS2k5** est **LIVRÉ SANS CYLINDRES EN CUIVRE**

À cause de restrictions postales, tous nos appareils sont envoyés sans batterie 9V.
Prévoyez d'en avoir une disponible quand votre zapper arrivera
La moins chère (moins d'un dollar/Euro) fera très bien l'affaire

1.2 Description générale

Le KISS Zapper est construit autour du 7555 et à ce titre, est un zapper "conventionnel", directement connecté sur la batterie 9V.
Le boîtier du **KISS Zapper** a 3 points d'intérêt :
=1= Sur la face arrière se trouve la trappe d'accès à la batterie 9V
=2= Sur la face en haut, se trouvent la sortie des fils de connexion, facilement identifiables : **Noir** (Commun (-) et **Rouge** (« Vivant » (+), chacun avec une pince crocodile.
=3= La face avant comporte un LABEL résumant la position du sélecteur :
Arrêt
Marche-2.5kHz
Marche-32kHz
Ainsi que l'indicateur lumineux (LED) qui augmente sa luminosité lorsque la sortie est bien connectée

Les poignées en cuivre sont des cylindres en cuivre pur (99.5% ou mieux) de 22mm Dia et 11.5cm de long (0.87'' x 4.4''), polies et sans aucune arête vive. Livrés seulement avec le **KISS2Fr.**

Après bien des essais avec différentes grandeurs de poignées, différentes sortes et longueurs de fils, essais de bracelets « main libres » et autres électrodes, nous avons trouvé

Les électrodes en cuivre tubulaires avec les essuie-tout humides sont des électrodes réutilisables, polyvalentes et difficiles à battre pour leur efficacité, à ce jour.

Il n'y a aucun temporisateur sur ce modèle: La fréquence sort aussi longtemps que l'interrupteur est « ON ».

Sa simplicité, le choix des composants, sa robustesse, et son faible encombrement font du **KISS Zapper** un appareil facile à utiliser partout.

Suivant la version en votre possession, la face avant montrera le graphisme suivant :

KISS2k5 **KISS2Fr**

L'acronyme **K.I.S.S.** est une expression souvent employée dans les bureaux de conception Américains.
Plusieurs versions existent, toutes ayant quelque chose à voir avec **une simplicité efficace et fonctionnelle**

= **Keep It Simple, Smooth :** Garde les choses simples, en douceur (ma préférée)
= **Keep It Super Simple :** Conçois-le très simplement
= **Keep It Simple, Stupid!:** Reste simple, stupide!

Faites votre choix... ☺

1.3 Essai du matériel reçu

- Étalez devant vous le matériel reçu.
- Assurez-vous que l'interrupteur en haut de l'appareil est fermé
- Ouvrez le compartiment de la pile dans l'arrière du boîtier (poussez vers l'intérieur ET vers le bas avec votre pouce)
- Connectez la batterie 9V (L'appareil est protégé contre les erreurs de connexion), placez la batterie dans son logement et fermez le compartiment de la pile.
- Allumez l'appareil sur une fréquence au choix (sur le **KISS2Fr**).
- L'indicateur lumineux allume
- Court circuitez les fils de sortie. La LED augmente sa luminosité au maximum.
- Connectez les cylindres en cuivre (**KISS2Fr**) et faites un contact entre-eux. Là encore, la LED devrait augmenter significativement sa luminosité, indiquant ainsi qu'un courant circule dans la sortie.

Nous avons essayé tous les circuits de l'appareil.

1.4 Quelques notes sur les électrodes

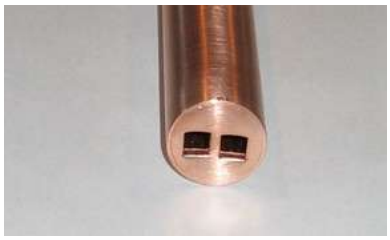

Depuis le 25 Janvier 2014, nous avons standardisé les classiques tubes en cuivre pour le nouveau modèle **HH03**, déjà en fonction sur nos autres zappers, offrant une prise inégalée aux pinces crocodile, grâce à un capuchon placé en bout du tube. De plus, ces tubes, plus gros, offrent une surface de contact plus grande, faisant ainsi une meilleure utilisation du courant disponible sur votre KISS zapper.

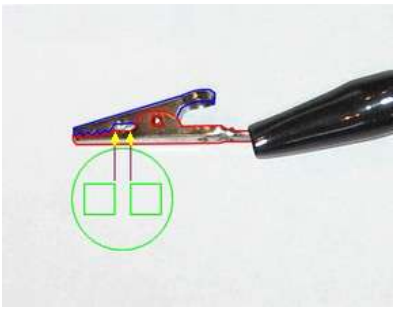

Pour profiter de ce détail important, placer la pince bien enfoncée, de façon à placer le bout ajouré de la pince, à cheval sur le cuivre entre les deux ouvertures carrées.

Ne pas oublier de placer deux tours de papier essuie-tout humide autour de chaque tube.

1.4 Avant de passer aux actes, vous devriez savoir que...

Il est toujours conseillé, avec tout appareil électronique, quel qu'il soit, d'éviter son utilisation sur des personnes ayant d'autres appareils électroniques vitaux, tels un pacemaker, ou bien sur des femmes enceintes.

À cause d'une législation Nord Américaine extrêmement restrictive, nos appareils sont vendus comme des sources de micro courant, dans un but éducatif et expérimental, pour l'assainissement de l'eau non potable, et comme stimulateurs de croissance végétale.

Cet appareil n'est pas vendu pour un usage sur des humains ou sur des animaux, que seuls les médecins et vétérinaires (dans cet ordre) peuvent, légalement traiter.

Ce que vous en faites est sous votre seule responsabilité, et vous devez vous conformer aux lois et usages en vigueur dans votre lieu d'utilisation.

Note importante : Si vous avez l'impression que ce zapper n'est pas fait pour vous, quelle qu'en soit la raison... Utilisez sans hésiter notre offre d'essai de 60 jours et suivez les instructions, en fin de manuel, pour nous retourner ce matériel.

2.0 GUIDE TECHNIQUE

2.1 Fréquences

Caractéristiques (hypothétiques) des fréquences :

Voici notre sélection de fréquences pour votre zapper:
= 30kHz : 10%, Rapport cyclique : 57%

= 2.5kHz : 10% Rapport cyclique :87%

2.2 Séquences

Le **KISS Zapper** a des fréquences carrées et aucun programme automatique.
La fréquence sort aussi longtemps que le zapper est allumé.

2.3 Un zapper à 12V ?!

Votre **KISS Zapper** peut supporter un voltage maximum de 15V_crête.

Matériel utilisé

La fréquence 2.5kHz, avec son rapport cyclique étendu (87/13) font penser à un autre zapper populaire ayant ces caractéristiques, un voltage de 10.5V, et une alimentation secteur (dangereusement illégale) de 110/220V. Ce zapper vous oblige, de plus, à rester proche d'une prise de courant.

Si vous avez besoin d'un zapper puissant, achetez une batterie 12V, souvent utilisée pour les systèmes d'alarme, et connectez la à votre **KISS Zapper**. Vous aurez ainsi un zapper dépassant largement les performances de tous les autres zappers, incluant le UZ (et excluant le **MZ3c** ☺), et ce, avec une autonomie fort appréciée, à une fraction du prix.

Résultat final

Montré ici :
1_ Le Kit **KISS2Fr** (ou **KISS2k5**)
2_ Une batterie 12V 1.2Ah
3_ Un connecteur pour batterie 9V bricolé.

Note : Votre **KISS Zapper** est protégé contre les inversions de batterie, même à 12V (Si, Si, Si!!)

Qu'avons-nous obtenu :
** Un zapper 12V, qui reste à 12V pendant très longtemps
** Une autonomie et une sécurité sans pareil
** Coût total : environ $55US. Coût actuel du UZ : $230US

Note importante :
NE JAMAIS CONNECTER UN ÉLIMINATEUR DE BATTERIE OU UN TRANFORMATEUR MURAL, QUEL QUE SOIT SON HOMOLOGATION, À VOTRE KISS ZAPPER.

2.4 Guide de dépannage

Les circuits du **KISS Zapper** sont TOUS essayés en usine - Tous, incluant le votre.

Son fonctionnement très simple rend son dépannage aussi simple.

Si la LED n'allume pas lorsque en marche, changez la batterie 9V (« Panne » de loin la plus fréquente).

Si la LED n'augmente pas de façon significative sa luminosité lorsque la sortie est branchée, le circuit de sortie est « ouvert », et le courant ne circule pas.
Court-circuitez les deux pinces : La LED devrait allumer au maximum.
Il se peut que vos mains soient polluées avec une crème isolante, que le papier essuie-tout ne soit plus humide, que la pince ne « morde » plus sur le tube en cuivre, ou que une des pinces ne soit plus connectée. Il est souvent facile de régler ce type de problème.

Essai des circuits de sortie avec voltmètre :
Avec une pile neuve (9.0 à 9.5V)
La mesure lue à la sortie devrait être env. 6.5V à 7V avec le 30kHz, et proche de 8.5V avec le 2.5kHz. Ce voltage inférieur au voltage de la batterie est dû au rapport cyclique, qui passe un temps mort proche de 0V. Le voltage mesuré est le voltage moyen de la sortie, si votre voltmètre réagit bien aux fréquences « hautes » comme le 30kHz.
Les VOM sont calibrés pour une fréquence de 60Hz sinusoïdale. La mesure du courant ou du pouvoir efficace est encore plus délicate, à ces fréquences, sans instruments dédiés.

Faites nous savoir votre problème, pour une correction immédiate.

3.0 INFORMATIONS

3.1 Références utiles

Les sites Internet ont une vie souvent éphémère et une recherche de sites en rapport avec votre curiosité est conseillée. Voici quelques sites intéressants (2010)

Références utiles en Anglais:

www.naturalhealthsupply.com
Produits ressources cités par le Dr H.Clark
www.drclarkbooks.com
Maison d'édition publiant les livres du Dr Clark, entre autres.
www.mercola.com
Ma meilleure source-santé de documentation incluant la médecine officielle. Site basé aux États Unis.
www.electroherbalism.com/bioelectronics/ Bonne source d'information sur les fréquences.
http://curezone.com/forums/f.asp?f=292
Forum aux nombreux sujets (en Anglais), incluant un forum d'aide pour le zapper. Beaucoup d'activité. Recommandé

Sites en Français (assez rares)

www.zapperwise.com Site dédié au zapper de Hulda Clark. La meilleure source pour son choix de schémas. Une suite naturelle et à jour, de ce manuel. Nombreux articles concernant le zapper. À visiter régulièrement!
www.maestro-zapper.org Le zapper à son meilleur. Vous trouverez plusieurs zappers suivant vos goûts et vos besoins.
http://forum.aceboard.net/177758-1943-0-methodes-naturelles-marche.htm
Forum MELODIE : **ME**taux **LO**urds **D**etoxication **I**nformation **E**ntraide.
A plusieurs sujets sur le zapper. Sympathique, aidant et convivial. Recommandé

3.2 Références techniques du KISS Zapper

Boîtier en plastique : 1.3" x 2.7" 0.85" (34mm x 69mm x 22mm)
Longueur des câbles : 36" (91cm)
Circuit imprimé de qualité industrielle, avec masque de soudure et sérigraphie
Composantes SMD, résistances à 1%
Circuit oscillateur 7555 CMOS
Alimentation : entre 5Vcc et 15Vcc Fonctionne bien avec toute batterie 9V
Protection par diode contre inversions du voltage d'entrée
Sortie : 9.5V sans charge, avec une pile 9V neuve
Offset : 2.2V sans charge
Consommation: 110uA sans charge (Plus basse consommation du marché actuel)
La LED augmente sa luminosité lorsque la sortie est bien connectée
Interrupteur marche-arrêt
Batterie très facile d'accès
Filtre passe Haut de sortie (Super Stabilized Wave Form)

Fréquences :
KISS2k5 : 2.5kHz +/- 7%, rapport cyclique 87/13, 1%
KISS2Fr : 32kHz +/- 7%, R.C. 63/37, 1% ET 2.5kHz +/- 7%, R.C. 87/13, 1%

Électrodes en cuivre pur (99.5% ou mieux) de 16mm Dia et 11.5cm long, polies et sans aucun bord tranchant

Oscilogrammes :

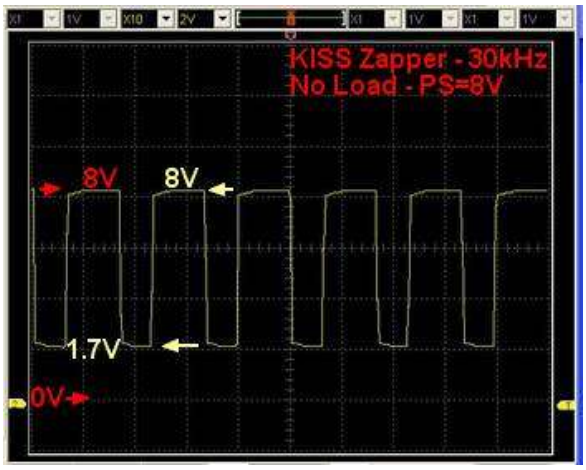

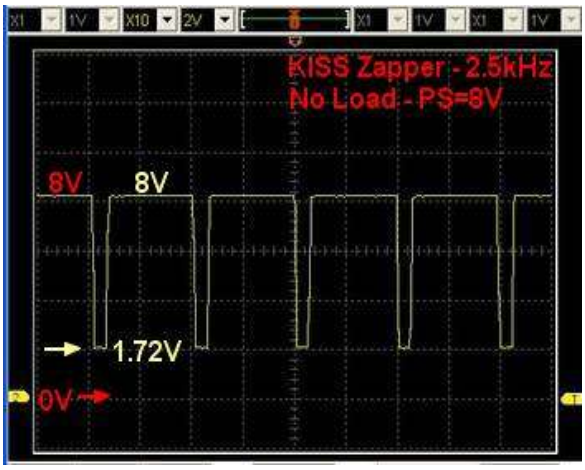

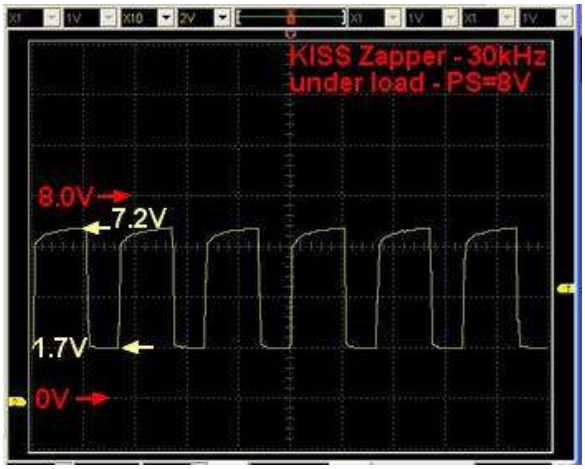

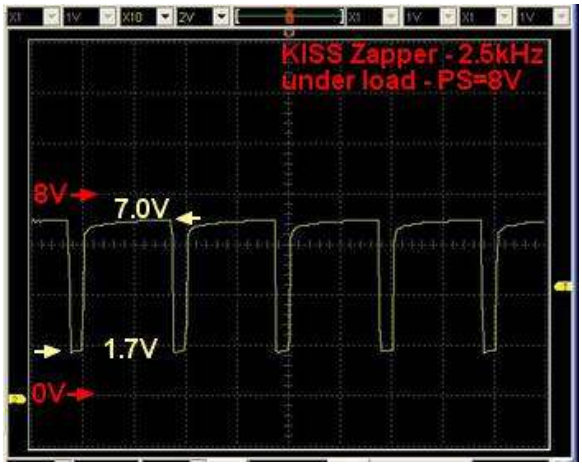

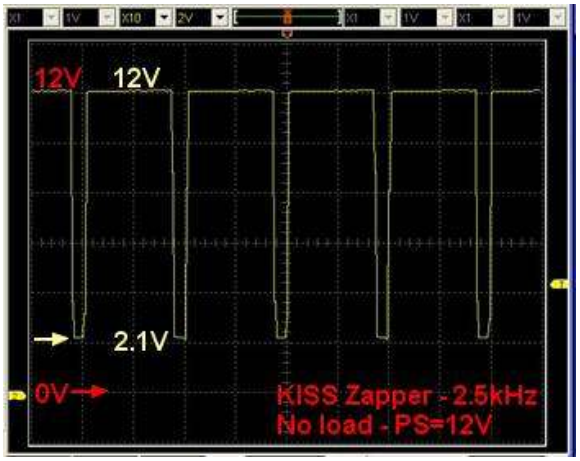

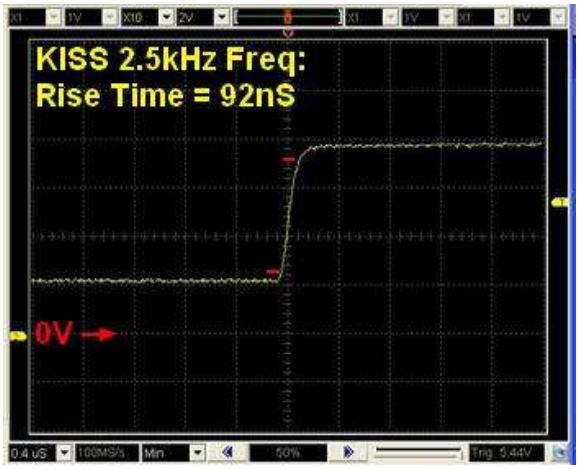

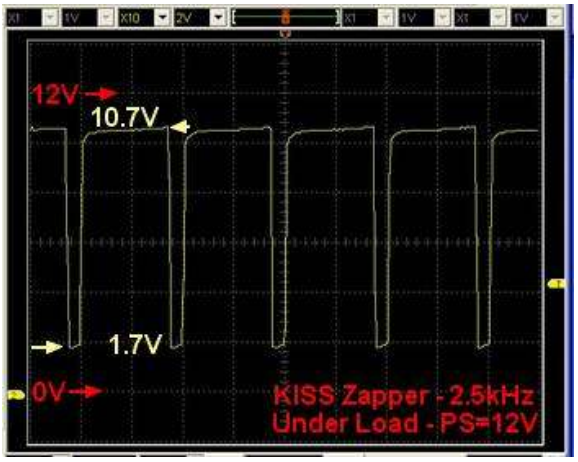

3.3 Autres produits de Maestro-Zapper

Le MZ3c : est construit sur la même plateforme que le MZ6. Plus complet, il possède 4 séquences différentes, dont la 7-20, 28-20, DS et 3h continu, et 6 fréquences en mémoire (30kHz, FV, 2.5kHz, 1kHz, 15Hz et 7.83Hz). Il a aussi un CVS et un VCCS intégré.
Avec ses deux balayages de fréquence (2.5kHz et FV sur une pleine octave), c'est une option intéressante aux zappers en fréquence utilisant des modules séparés.
Nouveau sur cette version, un programme (DS) a été conçu pour vous mettre dans un état propice à un sommeil profond.
Il s'adresse au professionnel de la santé, autant qu'à l'expérimentateur avisé.

Le MZ6 : est construit sur la plate-forme du **MZ3b**, dont il retient plusieurs fonctions. C'est un zapper utilisant un uC, sans prétentions, pour un usage journalier. Ses 6 fréquences, 30kHz, Balayage : 8kHz à 16kHz, 2.5kHz à balayage étroit, 1kHz, 15Hz et 7.83Hz le rendent sans égal dans le domaine des zappers multi-fréquences (2 ou 3) utilisant le 555

Actuellement, il y a 4 versions du MZ6 :
MZ6 : 6 fréquences, dont deux sont des balayages de fréquence
MZ6CVS : Un MZ6 avec un régulateur 11V
MZ6AK : 5 fréquences, dont deux balayages + programme DS
MZ6AK_CVS : Un MZ6AK ave un régulateur 11V

Depuis Septembre 2010, une nouvelle ligne d'appareils est fabriquée / distribuée par Maestro-Zapper :
Un générateur d'argent colloïdal incluant une source de courant constant de 1mA et un arrêt automatique et un contrôle de la concentration

L'eau colloïdale a une multitude d'usages domestiques et est un complément idéal au zapper.
Les modèles présentés ici ont été conçus pour un usage domestique et sont assez petits pour être utilisés partout en cas d'urgence. Leur prix, comparés à la compétition, est des plus intéressants.

3.4 GARANTIES ET PROCÉDURES DE RETOUR

Nous garantissons que nos produits sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, et qu'ils se conforment aux références techniques décrites pour chaque appareil. La période de cette garantie est de 12 mois, la preuve d'achat originale faisant foi.

Ne sont pas couverts dans cette garantie : Les terminaux de sortie sur les cables (pinces crocodile ou prises banane), dommages résultant d'une utilisation non prévue, d'abus, négligence, accidents ou " Actes de Dieu ou Naturels ".
L'appareil sera réparé ou échangé, pour un appareil identique ou équivalent, à notre choix.
La responsabilité du transport (frais de transport et assurances) sont à votre charge.

Garantie d'essai applicable aux zappers seulement (CSG exclus)

Si après la réception de votre zapper, vous n'êtes pas entièrement satisfait, veuillez nous le retourner à l'intérieur des 7 jours suivant sa réception.
Dans un état neuf, pour un remboursement complet, excluant les frais de transport et manutention.

Si après usage de votre zapper, vous trouvez que cet appareil n'est pas fait pour vous, quelle qu'en soit la raison, veuillez nous le retourner à l'intérieur des 60 jours suivant sa réception.
Dans un état presque neuf, étant entendu qu'il a été utilisé sans être abusé. Une déduction de 15% du coût initial sera déduite.

S'il est retourné usé ou non fonctionnel : La nature du problème sera investiguée. Si cela relève de la garantie, un montant de 15% sera déduit (remboursement de 85% du remboursement complet. Sinon, une déduction ne dépassant pas 70% sera appliquée au coût initial.

Ne sont pas couverts dans cette garantie : Dommages résultant d'une utilisation non prévue, d'abus, négligence, accidents ou " actes de Dieu ou Naturels ".

Veuillez noter que seulement le matériel NEUF (ou considéré comme tel à notre point de vue) sera remboursé intégralement. Tenant compte de ceci, SVP, traitez le matériel reçu avec beaucoup d'égards, spécialement pour les 60 premiers jours **(:-)**.

La responsabilité du transport (frais de transport et assurances) sont à votre charge.
Un remboursement complet (ou coût initial) signifie : Le prix tel qu'indiqué dans la facture, excluant tout coût de transport, dédouanement, manutention ou assurances.

Instructions de retour :
SVP, envoyez nous un e-mail à : **info@maestro-zapper.org** avec une courte description de votre demande :

1. Demande de remboursement sur garantie d'essai :
* Date et numéro d'achat, modèle, raison du retour (pour nos statistiques de retour seulement, aucune autre question demandée)

2. Retour sur garantie pour réparation :
* Date et numéro d'achat, modèle, comment c'est arrivé, qu'est ce qui ne marche pas.

3. Vous recevrez par retour d'E-mail, les instructions pour un retour, remboursement ou réparation dans les plus brefs délais.

Les coûts de transport et assurance pour le retour de l'ensemble retourné sont à vos frais et sous votre responsabilité.

Maestro-Zapper
Concepteur et fabricant d'appareils électroniques destinés au mieux-être

http:/www.maestro-zapper.org
info@maestro-zapper.org

Laval – Québec – Canada – H7K 1J4